

Hochschule Koblenz	Blatt 1 von 7	Name	
FB Ingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau Messtechnik SS 2014		MatrNr	
Prof. Dr. W. Kröber		Aufgabe	erreichte Punkte
Diese Prüfung besteht aus einem Fragenteil und eine	n muss der	Fragenteil	
Zur Bewertung der Aufgaber gesamte Lösungsweg ersich		1	0014
- Bearbeitungszeit : 90 m: - Erlaubte Hilfsmittel : - Schreib- und Zeichenge - Taschenrechner	•	2	usun pen
		$\frac{1}{2}$	
		4 <u>Y</u>	X
		5 6	
Note :		Summe I+	HS Koblenz FB Ingenieurwesen
		— O 	FR Maschinenbau © Prof. Dr. Kröber Messtechnik Dr. School 1007-0014
KURZFRAGEN:		$\mathbf{Y}_{\mathbf{A}}$	Prüfung 19.07.2014
1. Wie lautet der Teil der Fehlerspezifikationen o		es, für den d Messb	
2. Wie groß ist die Brücke 100% der Messgröße eins	stellt? (2P) ——	2 m/V	
3. Eine gemessene Temperat Wie groß ist der absolu		/ 05 \	t beträgt 21°C. 1°C
4. Mit welchem absoluten 1 Druckaufnehmer (Messber vorliegt? (1P)			
5. Die Abbildung zeigt der elektrischen Widerstand Abhängigkeit der Temper "Verfahren" sind darger (Antwort direkt in Abbildun	des in ratur. Welche stellt? (3P)	R	PHOO
6. Weshalb werden z.B. Dru auf DMS-Basis (Folien-I einem Messbereichsendwe ca. 5 bar eingesetzt?	DMS) nur ab ert ab		
sonst Rudewirkung.	DMS and these	stelle	${\cal g}$
7. Wodurch zeichnen sich p statischen und dynamisc (4P)	chen Übertragungs	everhalten be	sonders aus?
dyn: hohe Dy	namik jufolge	hoher Sei	raum t 2 12 min

8. Wodurch kommt es bei dem abgebildeten Ladungsverstärker (Prinzip) zu einer Drift des Ausgangssignals? (3P)


i nicht exalt Null Cwird stetig entleert

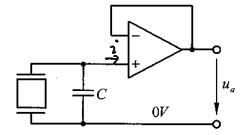


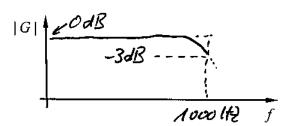9. Ein DMS-Messverstärker besitzt einen Frequenzgang bis 1000 Hz(-3dB). Tragen Sie den Frequenzgang in das nebenstehende Diagramm ein. Insbesondere soll die Information "1000 Hz(-3dB)" zu erkennen sein. (3P)



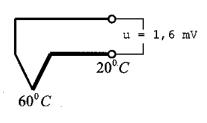10. Die linke Thermoelementanordnung ergibt eine Thermospannung von u = 1,6 mV. Welche Thermospannung entsteht bei der rechten Anordnung (Thermomaterialien sind gleich)? (3P)



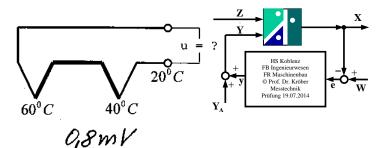


11. Welche Brückerverstimmung erzielt man, wenn man einem DMS-Widerstand von 120 Ω einen Widerstand von 30 $k\Omega$ parallel schaltet (Verhältnis ist 250)? (2P)

Wie groß ist die Brückenverstimmung, wenn 60 $k\Omega$ parallel geschaltet werden? (2P)


12. Wie kann die Steifigkeit von DMS-Aufnehmern im Vergleich zu piezoelektrischen Aufnehmern eingeordnet werden? (2P)



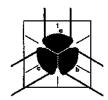13. Wozu werden die folgenden DMS verwendet? (5P)





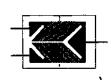

Drs-Rosette

Rosette für


Drehmomant-

Hauptspannungsennittlung Membran-Durchaufudnwer messun


14. Welche Phasenverschiebung hat ein Tiefpassfilter 1. Ordnung bei der Eckkreisfrequenz? (2P)

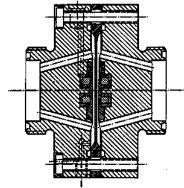15. Welche physikalische Messgröße wird mit dem Aufnehmer gemessen? Wodurch ergibt sich eine Überlasteinrichtung?

Differenz druckantuchmer Wowlast: Membron Lept Sich au eine Wand an




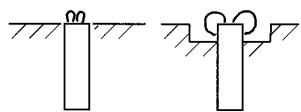16. Skizzieren Sie den Verlauf der Feldlinien (maßgeblich für den Schaltabstand) bei einem "bündig" und "nicht bündig" einbaubaren induktiven Näherungsschalter! (4P)



17. Mit dem USB-Messsystem USB6008 können Spannungen im Bereich 0-5 V bei 12 bit Auflösung ausgegeben werden. Wie groß ist dann die Auflösung [in mV]? (3P) 5V/2 12 = 1,22mV

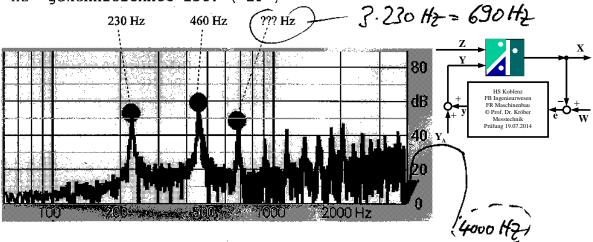
18. Die Abbildung zeigt ein aufgenommenes Frequenzspektrum beim "Nase putzen". Wie groß muss die Frequenz sein, die in der Abbildung mit "??? Hz" gekennzeichnet ist? (2P)




19. Diese Frage bezieht sich auf die Abbildung zuvor. Das Frequenzspektrum ist im oberen Frequenzbereich bis zur maximal möglichen auswertbaren Frequenz abgebildet. Wie groß muss dann die Abtastfrequenz sein?

(3P) 2.4000 Hz = 8000 Hz

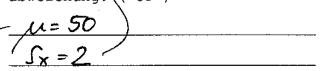
20. Die Abbildung zeigt die Verteilung von Messwerten. Wie groß sind der Erwartungswert und die Standardabweichung? (3P)



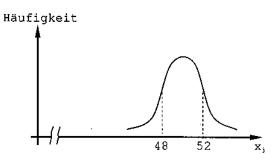

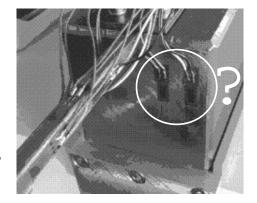21. Ein dünner Stab ist an einem dicken Stahlblock befestigt (damit er nicht umkippt). Auf dem Stab sind einige DMS appliziert. Weshalb sind an dem dicken Stahlblock auch noch 2 DMS appliziert? Hier ist doch so gut wie keine Dehnung zu erwarten.


Welche physikalische Größe wird hier gemessen? (4P)



RECHENTEIL

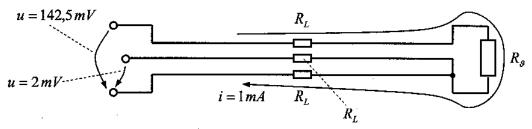Aufgabe 1 (9P)

Bei der Temperaturmessung mit einem Pt100 wird ein dreiadriges Kabel verwendet. Die hier angewandte sogenannte Dreileiterschaltung ist unten abgebildet. Durch zwei Adern fließt der Speisestrom von i = 1 mÅ, eine Ader dient als "Sense Leitung". Jede Kabelader hat den Widerstand $R_{\scriptscriptstyle L}$.




- a. Wie groß ist der Spannungsabfall über dem temperaturabhängigen Widerstand?
- b. Wie groß ist der Widerstand R_s ?
- c. Bestimmen Sie die Temperatur des Temperaturfühlers!

Hilfestellung:
$$R_g = R_0 \cdot (1 + \alpha_{Pl} \cdot \mathcal{G})$$
 mit $\alpha_{Pl} = 3.85 \cdot 10^{-3} \, K^{-1}$



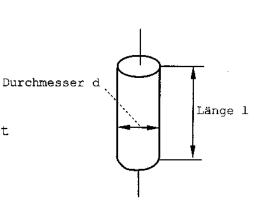Aufgabe 2 (9P)

Ein Temperatursensor (Zylinderform) besitzt einen Durchmesser d und eine Länge 1.
Die Wirkung der Anschlussdrähte kann Durchmessigt werden. Die Stirnflächen sollen bei der Ermittlung der Oberfläche mit berücksichtigt werden. Der Sensor besitzt eine Zeitkonstante von T = 10 Sekunden.



- a. Wie groß ist die Halbwertszeit?
- b. Wie groß ist die Wärmeübergangszahl?

Gegebene Daten: d = 4 mm; l = 20 mm; Dichte 8000 kg/m³ spezifische Wärmekapazität 400 J/(kg·K)


Hilfestellungen: $\frac{\text{momentane Differenz}}{\text{Anfangsdifferenz}} = e^{-\frac{t}{T}} \qquad T = \frac{m \cdot c}{\alpha \cdot A}$

Aufgabe 3 (14P)

Der abgebildete Biegebalken soll mit einer Halbbrücke messtechnisch untersucht werden. Das Profil des Biegebalkens ist quadratisch.


Ferner gegeben:

$$k = 2$$
; $E = 210000 \text{ N/mm}^2$

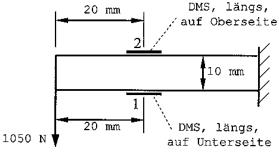

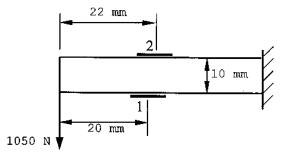
- a. Bestimmen Sie zunächst die Dehnungen ε_1 und ε_2 (zahlenmäßige Lösung in [µm/m])!
- b. Welcher Wert ergibt sich für die Brückenverstimmung $\frac{u_D}{u_B}$ (zahlenmäßige Lösung in [mV/V])?

Nun stellte sich heraus, dass der obere DMS um 2 mm zu weit rechts geklebt wurde (sonst Zahlenwerte wie zuvor).




- c. Welche Werte ergeben sich für die Dehnungen? Wie groß ist die Brückenverstimmung?
- d. Bestimmen Sie die Abweichung für die Brückenverstimmung (Vergleich Fragestellung b und c) [in %]!

Hilfestellungen:

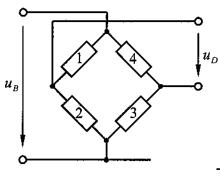

$$\frac{u_{D}}{u_{B}} = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta R_{2}}{R} + \frac{\Delta R_{4}}{R} - \frac{\Delta R_{1}}{R} - \frac{\Delta R_{3}}{R} \right)$$
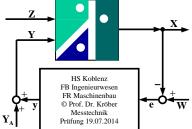
$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \varepsilon \qquad \qquad W_b = \frac{b \cdot h^2}{6}$$



Aufgabe 4 (8P)

Im Akustik-Labor wird ein Beschleunigungsaufnehmer verwendet, der aufgrund seiner internen Bauweise stets eine Konstantspannung von 2,5 V ausgibt. Dieser Konstantspannung überlagert ist das eigentliche Beschleunigungssignal, welches nach geeigneter Verstärkung von einem Rechner eingelesen wird. Zur Beseitigung der Konstantspannung wird ein Hochpassfilter verwendet. Die nachfolgende Verstärkung wird mit einem nichtinvertierenden Verstärker realisiert. Die hier zu messende Beschleunigung hat eine Signalfrequenz von 25 Hz.


In dieser Aufgabe soll der Hochpassfilter untersucht werden.

Für die Signale
$$u_1$$
 und u_2 gilt:

$$u_1(t) = 2.5V + \hat{u}_1 \cdot \sin(\omega t)$$


$$u_2(t) = \hat{u}_2 \cdot \sin(\omega t)$$

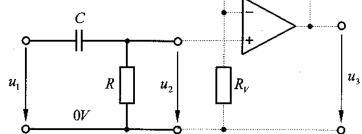Weitere gegebene Zahlenwerte: $\hat{u}_2 = 0.2V$; R·C = 1 sec



- a. Bestimmen Sie zunächst den Wert für \hat{u}_1 ! (wegen Fragestellung b. schon hier mit "genug" Nachkommastellen rechnen!)
- b. Um wie viel Prozent ist \hat{u}_1 größer als \hat{u}_2 ? (mit "genug" Nachkommastellen rechnen!)

Hilfestellung:
$$|G| = \frac{\omega \cdot R \cdot C}{\sqrt{1 + (\omega \cdot R \cdot C)^2}}$$

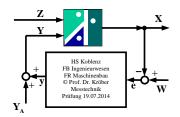

Aufgabe 5 (8P)


In einer Messkette wird ein nichtinvertierender Verstärker verwendet, um das Signal vor einer A/D-Wandlung zu verstärken. $R_{\scriptscriptstyle R}$

Für die Signale u2 und u3 gilt:

$$u_2(t) = \hat{u}_2 \cdot \sin(\omega t)$$

$$u_3(t) = \hat{u}_3 \cdot \sin(\omega t)$$

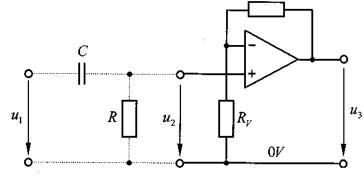Weitere gegebene Zahlenwerte: $\hat{u}_2 = 0.2V$; $\hat{u}_3 = 4V$; $R_v = 5 \text{ k}\Omega$



- a. Wie groß ist der Wert für $\dot{R}_{\scriptscriptstyle R}?$
- b. Wie groß ist der Strom durch den Widerstand R_{ν} , wenn der Spitzenwert der Spannung gerade erreicht ist?

Hilfestellung:
$$|G| = 1 + \frac{R_R}{R_V}$$

Aufgabe 6 (12P)


Von dem abgebildeten Signalverlauf ist der Koeffizient a₁ bereits bestimmt. Zu bestimmen sind noch b_1 , A_1 und $arphi_{01}$ (stets exakte Lösung ist gesucht)!

Bereits bestimmt:

$$a_1 = \frac{2 \cdot \sqrt{3}}{\pi}$$

Bemerkung:

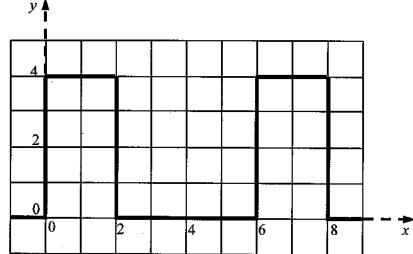Der gesamte Lösungsweg muss ersichtlich sein. Keine Integration "nur im Taschenrechner"!



Hilfestellungen:

$$\int \sin(ax)dx = -\frac{1}{a}\cos(ax) + C \qquad \int \cos(ax)dx = +\frac{1}{a}\sin(ax) + C \qquad A_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2} \qquad \tan\varphi_{0i} = \frac{a_i}{b_i}$$

$$\int \cos(ax)dx = +\frac{1}{\pi}\sin(ax) + C$$

$$A_i = \sqrt{{a_i}^2 + {b_i}^2}$$

$$\tan \varphi_{0i} = \frac{a_i}{h}$$

Hinweis:


Sei $\widetilde{f}(x)$ eine periodische Funktion der Periode 2L, dann lässt sich $\widetilde{f}(x)$ durch folgende Reihenentwicklung approximieren:


$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{n} a_i \cos(i\frac{\pi}{L}x) + \sum_{i=1}^{n} b_i \sin(i\frac{\pi}{L}x)$$

wobei:

$$a_i = \frac{1}{L} \int_{a}^{b} \widetilde{f}(x) \cos(i\frac{\pi}{L}x) dx$$
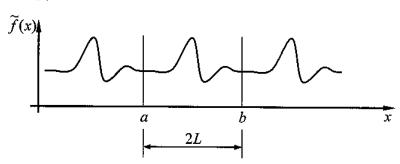
$$b_i = \frac{1}{L} \int_{a}^{b} \widetilde{f}(x) \sin(i\frac{\pi}{L}x) dx$$



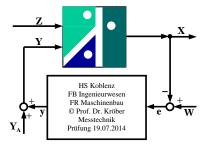

5)
$$\frac{R_{i}e}{i} = \frac{u}{i} = \frac{138,5mV}{1mA} = 138,5R$$

$$2n^{2}(\sigma)$$
 $\frac{mom}{4nF} = e^{-t/T} = \frac{1}{2} = 9e^{t/T} = 2(ln = 9t) = ln^{2}$
 $t = T \cdot ln^{2} = 10s \cdot ln^{2} = 6,93s$

5)
$$T = \frac{u \cdot c}{\omega A} \Rightarrow \omega = \frac{u \cdot c}{T \cdot A} = \frac{q \cdot 004^2 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot 0.02 \cdot 8000 \cdot 400}{10 \left(0.004 \cdot 17 \cdot 902 + 2 \cdot \frac{0.004^2}{4} \cdot \pi\right)} / (u^2 \cdot u)$$

$$= 290.91 \text{ W/Cm}^2 \cdot lc)$$

$$u3_{10}$$
) $\varepsilon = \frac{602}{E} = \frac{162}{E \cdot W_{0}} = \frac{1050 \cdot 20}{210000 \cdot \frac{103}{6}} \cdot 10^{6} \frac{\mu w}{w} = \frac{600 \mu w}{w}$

5)
$$\frac{10}{48} = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta R_2}{R} - \frac{\Delta R_1}{R} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{E_2 - E_1}{E_1} \right) = \frac{2}{4} \left(\frac{600 \cdot 10^{-6} - \left(-600 \right) \cdot 10^{-6} \right) \cdot 70^{3} \frac{\text{m}}{V}}{10^{-6} \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6}} = \frac{2}{4} \left(\frac{600 \cdot 10^{-6} - \left(-600 \right) \cdot 10^{-6} \right) \cdot 70^{3} \frac{\text{m}}{V}}{10^{-6} \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6}} = \frac{2}{4} \left(\frac{600 \cdot 10^{-6} - \left(-600 \right) \cdot 10^{-6} \right) \cdot 70^{3} \frac{\text{m}}{V}}{10^{-6} \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-6}} = \frac{2}{4} \left(\frac{600 \cdot 10^{-6} - \left(-600 \right) \cdot 10^{-6} - \left(-600 \cdot 10^{-6} - \left(-60$$

c)
$$\frac{\mathcal{E}_1 = -600 / \text{un}}{\text{un}}$$
 (wie zura)
$$\frac{\mathcal{E}_2 = 600 / \text{un}}{\text{un}} \cdot \frac{22}{20} = \frac{660 / \text{un}}{\text{un}}$$

$$\frac{22}{20} = \frac{660 / \text{un}}{\text{un}} \cdot \frac{22}{20} = \frac{660 / \text{un}}{\text{un}}$$

$$\frac{20}{40} = \frac{2}{4} \left(\frac{660 \cdot 10^{-6} - (-600 / \cdot 10^{-6})}{400 / \cdot 10^{-6}} \right) \frac{10^3 \text{un}}{\text{un}} = 0.630 \text{un}$$

$$2u6) L = \frac{6-\alpha}{2} = \frac{6-0}{2} = 3$$

$$b_{1} = \frac{1}{3} \int_{0}^{2} 4 \cdot \sin(\frac{\pi}{3}x) dx = \frac{4}{3} \int_{0}^{2} \sin(\frac{\pi}{3}x) dx = \frac{4}{3} \left[-\frac{1}{3} \cos(\frac{\pi}{3}x) \right]_{0}^{2}$$

$$= -\frac{4}{\pi} \left(\frac{\cos(\frac{\pi}{3}z) - \cos(0)}{2} \right) = -\frac{4}{\pi} \left(-\frac{3}{2} \right) = \frac{6}{\pi} \approx 1.910$$

$$A_{1} = \sqrt{4n^{2} + b_{1}^{2}} = \sqrt{(\frac{2\sqrt{3}}{\pi})^{2} + (\frac{6}{1})^{2}} = \frac{1}{\pi} \sqrt{12 + 36} = \frac{1}{\pi} \sqrt{48} = \frac{1}{\pi} \sqrt{16 \cdot 3}$$

$$A_{1} = \frac{1}{\pi} \sqrt{16^{3}} \cdot \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{6/\pi} \approx 2.205$$

$$\tan |x_{1}| = \frac{\alpha_{1}}{b_{1}} = \frac{2\sqrt{3}}{6/\pi} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{\frac{1}{3}} = 2 \Rightarrow \frac{6}{\pi} = +30^{\circ}$$