
	chschule Koblenz	Blatt 1 von 6	Name	
	Ingenieurwesen chrichtung Maschinenbau		MatrNr.	
	sstechnik SS 2017		MaciNi.	
Pro	of. Dr. W. Kröber		Aufgabe	erreichte Punkt
	ese Prüfung besteht aus		Fragenteil	
	einem Fragenteil und einem Rechenteil. Zur Bewertung der Aufgaben muss der			
gesamte Lösungsweg ersicht			1	Losen Je
- Bearbeitungszeit : 90 m		in	2	
	Erlaubte Hilfsmittel : - Schreib- und Zeichenge		3	
- Taschenrechner		erac	Δ	
			5 Y	+ 6
			6 г	
Not	te :			HS Koblenz FB Ingenieurwesen
			Summe ϕ_{+}^{+} y	FR Maschinenbau © Prof. Dr. Kröber e
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		$\mathbf{Y}_{\mathbf{A}}$	Messtechnik Prüfung 14.07.2017
ΚĮ	JRZFRAGEN:		-	
1.	Wie lautet der Teil des	s Anzeigebereich	nes, für den d	lie
	Fehlerspezifikationen		Messbere	
		-	nezzzere	NUVI
	Masse gemessen. Der da: Welche Terme werden be: seismischen Wegaufnehme vernachlässigt/rausgest Welche Terme werden be: Beschleunigungsaufnehme vernachlässigt/rausgest	i einem $\frac{x_i}{2}$ irichen? $\frac{x_i}{2}$ irichen? $\frac{x_i}{2}$ irichen?	$\frac{del}{dz} = \frac{\omega^2}{(j\omega)^2 + \frac{b}{m}(j\omega)}$ $\frac{del}{dz} = \frac{\omega^2}{(j\omega)^2 + \frac{b}{m}(j\omega)}$	$\frac{c}{m}$
3.	In einem Smartphone sin welcher Basis erfolgt ((falsche Antwort: indu)	las Abtastsystem	n der seismisc	erbaut. Auf hen Masse?
	Kapazitives	Abtastsyster	n	
4.	Kennzeichnen Sie den Ge Anteil beim k-Faktor ei	efügeanteil und	den geometris	chen $\frac{\Delta \rho / \rho}{\Delta l / l}$, Getapouter
5.	In welcher Größenordnur (1P) 2	ng liegt der k-E		
	 			
6.	Durch welche Maßnahme linearisieren? (2P)	_ ·		
	linearisieren? (2P)	Pavallelschaltu	ing eines	Testwiderstande.

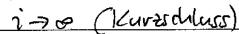8. Weshalb können induktive Aufnehmer nicht mit einem Gleichspannungsmessverstärker gespeist werden? (2P)



Welcher Verstärker muss verwendet werden? (1P)

Trägatveguentuessvartörher

9. Bei der Untersuchung des dynamischen Verhaltens eines Temperaturfühlers ergibt sich nebenstehende Gleichung. Wie ermittelt man daraus die Zeitkonstante? (2P)


$$\alpha \cdot A \cdot (\vartheta - \vartheta_{\infty}) = m \cdot c \cdot \frac{d\vartheta}{dt} \left| \frac{1}{\alpha \cdot A} \right|$$

$$\lambda - \iota l_{\varphi} = \frac{m \cdot c}{\alpha \cdot A} \frac{d\lambda l}{dt}$$


10. Welcher Messumformer ist hier dargestellt? (2P)



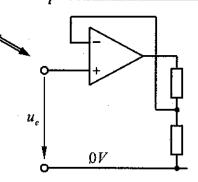
11. Worin liegt der prinzipielle Unterschied zwischen Justieren und Kalibrieren? (2P)




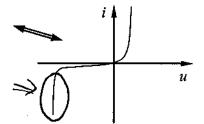12. In der Abbildung ist die Kennlinie einer Zenerdiode eingetragen! Markieren Sie den Bereich, der zu Spannungsbegrenzungen/ Referenzspannungszwecken verwendet wird! (2P)



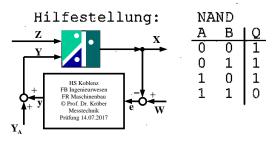- 13. Tragen Sie an beiden NAND-Bauelementen alle Zustände an allen Ein- und Ausgängen ein! (5P)
 Darzustellen ist folgender Fall:
 - S1 ist betätigt S2 ist nicht betätigt



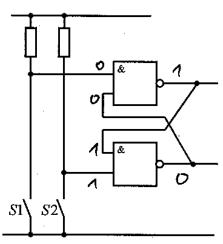

14. Wie lauten die Gegensätze? (2P)

Ausschlagverfahren: Kompansationsverfahren
aktives Messprinzip: passives Messprinzip

15.	Ein Spannungssignal kann durch folgende Gleichung beschrieben werden: $u = 2V + 2V \cdot sin(\omega t)$.
	Welche Spannung zeigt das Voltmeter an, wenn es auf dem Messbereich DC steht? (1P) $2\sqrt{}$
	Welche Spannung zeigt das Voltmeter an, wenn es auf dem Messbereich AC steht? (2P) $\sqrt{2!} V$
16.	Nennen Sie 2 Vorteile von piezoelektrischen Kraftaufnehmern im Vergleich zu DMS Kraftaufnehmern! (2P)
	höhere Sterfickeit; größerer Temperaturbereich
17.	Wie wirkt sich das Totvolumen eines Druckaufnehmers auf das Messergebnis aus? (2P) (nur) bai dyn. Messungan, Druckspitzas warden abgemindert, T1
	Drudespitzer warden abannindert, T1
18.	Bei der diskreten Fourieranalyse wird der Koeffizient a ₁ nach der untenstehenden Formel berechnet. Ergänzen Sie die Formel zur Berechnung von b ₁ ! y ₄ (3P)
	$0 \stackrel{\longleftarrow}{0} \stackrel{\longleftarrow}{1} \stackrel{\longleftarrow}{2} \stackrel{\longleftarrow}{3} \stackrel{\longleftarrow}{4} \stackrel{\longleftarrow}{0} \stackrel{\longleftarrow}{1} \stackrel{\longrightarrow}{1} $
	$a_1 = \frac{2}{4} \cdot (1 \cdot \cos(0^\circ) + 2 \cdot \cos(90^\circ) + 1 \cdot \cos(180^\circ) + 0 \cdot \cos(270^\circ))$
	Bn= 2 (1.5in 0° +2.5in 90° +1.5in 80° + 0.5in 270°)
19.	Bei der digitalen Messwerterfassung wird ein Abtast-/Halteglied eingesetzt. Weshalb ist dies notwendig bzw. worin besteht seine Aufgabe? (2P)
	Einpaupssipnal während AID Woundlung Konstant halter
20.	Bei der gegebenen Anordnung sollen die DMS so bezeichnet werden, dass sich ein maximales positives Ausgangssignal ergibt. (3P) Z DMS, quer auf Oberseite
	HS Koblenz FB Ingenieurwesen FR Maschinenbau O Prof. Dr. Kröber Messtechnik Prüfung 14.07.2017
21.	Bei der korrelativen Durchflussmessung wird ein homogenes Medium


Es wind die "Strömungszeit" von Inhomogenitäten gemessen

verwendet. Weshalb kann dies nicht funktionieren?

RECHENTEIL

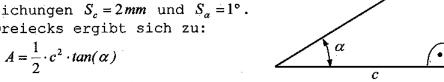Aufgabe 1 (8P)

In dem rechtwinkligen Dreieck sind die Seitenlänge c = 90 mm und der Winkel $\alpha = 40^{\circ}$ gegeben, ferner die Standardabweichungen $S_c = 2mm$ und $S_a = 1^{\circ}$. Die Fläche des Dreiecks ergibt sich zu:




Bestimmen Sie die Standardabweichung der Fläche!

$$S_{x} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_{1}} \cdot S_{x_{1}}\right)^{2} + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{2}} \cdot S_{x_{2}}\right)^{2} + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_{n}} \cdot S_{x_{n}}\right)^{2}} \qquad \frac{d}{dx}(\tan x) = 1 + \tan^{2}(x)$$

Aufgabe 2 (8P)

Der Tiefpassfilter soll so ausgelegt werden, dass ein sinusförmiges Messsignal von f = 30 Hz um 1 % abgemindert wird.


- a. Wie groß muss dann das Produkt R·C sein?
- b. Die Filterauslegung von zuvor wird beibehalten. Wie groß ist |G|, wenn ein Störsignal von f = 500 Hz vorliegt?

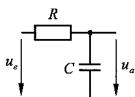

HS Koblenz

Hilfestellung:

$$|G| = \frac{\hat{u}_a}{\hat{u}_e} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

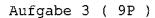


Die Halbbrücke wird mit $u_B = 5$ V gespeist. Der Widerstand R_v beträgt 10 $k\Omega\,.$ Die Daten des NTC's sind so, dass bei 25°C der Widerstand R_{NTC} ebenfalls genau 10 k Ω beträgt. Somit ist $u_a = 2,5$ V.

Daten NTC: $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$; B = 4000 K; $T_0 = (273,15+25) \text{ K}$

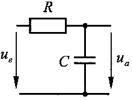- a. Wie groß muss der Widerstand R_{NTC} sein, damit die Ausgangsspannung u = 2,50488 V beträgt? Bemerkung für Wissensdurstige: Die Auflösung des AD-Wandlers beträgt 4,88 mV.
- b. Wie groß ist dann die Temperatur [in °C]?
- c. Wie groß ist die erzielbare Temperaturauflösung [in °C]?


Hilfestellungen:

$$\frac{u_a}{u_B} = \frac{R_{NTC}}{R_V + R_{NTC}} \qquad R_{NTC} = R_0 \cdot e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$$



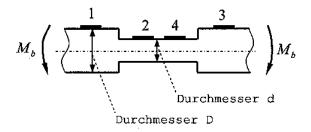Aufgabe 4 (8P)


Auf dem abgebildeten Biegestab sind 4 DMS (alle längs) appliziert. Entwickeln Sie eine Gleichung zur Bestimmung der Brückenverstimmung in Abhängigkeit der gegebenen Größen! Bei welcher Beziehung zwischen den Durchmessern D und d erscheint ein besonderes Ergebnis? Welches?



Geg.: M_b, D, d, k, E


Primäres Ziel:
$$\frac{u_D}{u_B} = f(M_b, D, d, k, E) = \dots$$

Verschiedene Hilfestellungen:

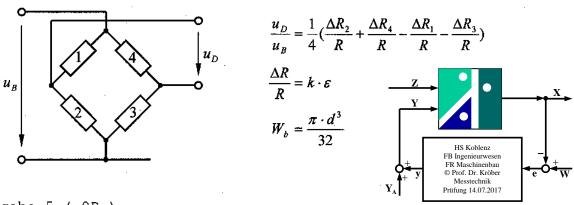

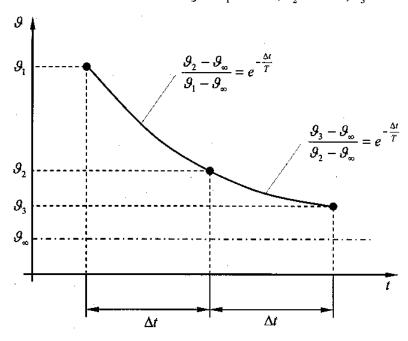Aufgabe 5 (9P)


Bei einem Abkühlvorgang wird zunächst die Temperatur \mathcal{G}_1 gemessen. Nach einer Zeit Δt beträgt die Temperatur \mathcal{G}_2 . Wird nochmals die Zeit Δt abgewartet, beträgt die Temperatur \mathcal{G}_3 . Bestimmen Sie daraus die Temperatur \mathcal{G}_∞ (zunächst formelmäßige Lösung, dann numerische Lösung)! Zahlenwerte für die numerische Lösung: $\mathcal{G}_1 = 50^{\circ}C$; $\mathcal{G}_2 = 30^{\circ}C$, $\mathcal{G}_3 = 20^{\circ}C$



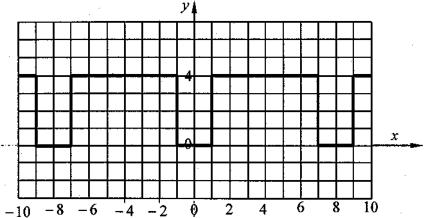Aufgabe 6 (8P)

Von dem abgebildeten Signalverlauf sind der Konstantanteil a₀/2 und die Koeffizienten a_1 , b_1 und A_1 zu ermitteln.


Bemerkungen: Der gesamte Lösungsweg muss ersichtlich sein. Keine Integration "nur im Taschenrechner"! Gesucht ist die exakte Lösung.




Hilfestellungen:

$$\int \sin(ax)dx = -\frac{1}{a}\cos(ax) + C$$
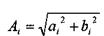
$$\int \cos(ax)dx = +\frac{1}{a}\sin(ax) + C \qquad A_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2} \qquad \tan \varphi_{0i} = \frac{a_i}{b_i}$$





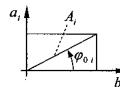

Hinweis:


Sei $\tilde{f}(x)$ eine periodische Funktion der Periode 2L, dann lässt sich $\tilde{f}(x)$ durch folgende Reihenentwicklung approximieren:


$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{n} a_i \cos(i\frac{\pi}{L}x) + \sum_{i=1}^{n} b_i \sin(i\frac{\pi}{L}x)$$

wobei:

$$a_i = \frac{1}{L} \int_a^b \widetilde{f}(x) \cos(i\frac{\pi}{L}x) dx$$
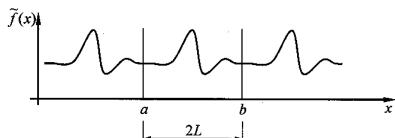
$$b_i = \frac{1}{L} \int \widetilde{f}(x) \sin(i\frac{\pi}{L}x) dx$$



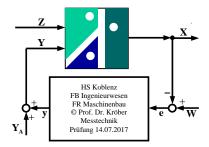

Lösungen Pritung Herstechnik 14.07.17 211) SA = 7(04 Sc)2+(04 Sc)2 = 7/2.8ctandSc)2+(2c41+tan2x)5x)2 = \(\left(\frac{90 \tan 40° \cdot 2\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\frac{90^2(1 + \tan^2 40°) \cdot 1° \frac{17}{180°}\right)^{2/1} \frac{1}{180°}\right)^{2/1} \frac{1}{180° SA = 193,19 mm2 $|G| = \sqrt{\frac{1}{1 + (\omega RC)^{2}}} \Rightarrow |G|^2 = 1 + (\omega RC)^2 \Rightarrow |G|^2 - 1 = (\omega RC)$ $\underline{RC} = \frac{1}{\omega} \sqrt{\frac{1}{|S|^2} - 1} = \frac{1}{2.\pi \cdot 30} \sqrt{\frac{1}{499^2} - 1} = \frac{7}{5} = \frac{7}{5} \cdot 559 \cdot 10^{-4} \text{s}$ $\frac{|\mathcal{E}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (2 \cdot \overline{11} \cdot 500 \cdot 7,559 \cdot 10^{-4})^{2}}} = 0,388}{\sqrt{1 + (2 \cdot \overline{11} \cdot 500 \cdot 7,559 \cdot 10^{-4})^{2}}} = 0$ 243) $u_{R} = \frac{RNTc}{RV + RNTc} \Rightarrow u_{R}RV + u_{R}RNTc} = u_{R}RVTc$ $u_{R} = \frac{u_{R}RV}{RV + RNTc} = \frac{u_{R}RV}{RV + RNTc}$ 3 lu RNTC = 1-1 => == 3 lu RNTC +1 T= 1 ln RNOC + 1 / 1000 ln 19039116 + 1 273,15+25 T=298,063265K => l=(298,063265-273,15)C=249133°C =249133°C =24913 Auflüsung = 25°C-24,9133°C = 0,0867°C (591°C)

Löschupen Pritup Messtednik 14.07.17

$$E = \frac{G_{DM}}{E} = \frac{M_D}{E_{DM}} = \frac{M_D}{E_{DM}} = \frac{32.M_D}{E_{DM}} = \frac{5}{2}$$
 $E_2 = \frac{32.M_D}{E_{DM}} = \frac{M_D}{E_{DM}} = \frac{32.M_D}{E_{DM}} = \frac{5}{2}$
 $\frac{V_D}{V_B} = \frac{K}{4} \left(\frac{6}{6} + \frac{6}{4} - \frac{6}{6} - \frac{6}{9} \right) = \frac{K}{4} \left(\frac{2M_D}{E_{DM}} \cdot 2 - \frac{20.M_D}{E_{DM}} \cdot 2 \right)$
 $= \frac{16 \cdot K}{U_B} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot$